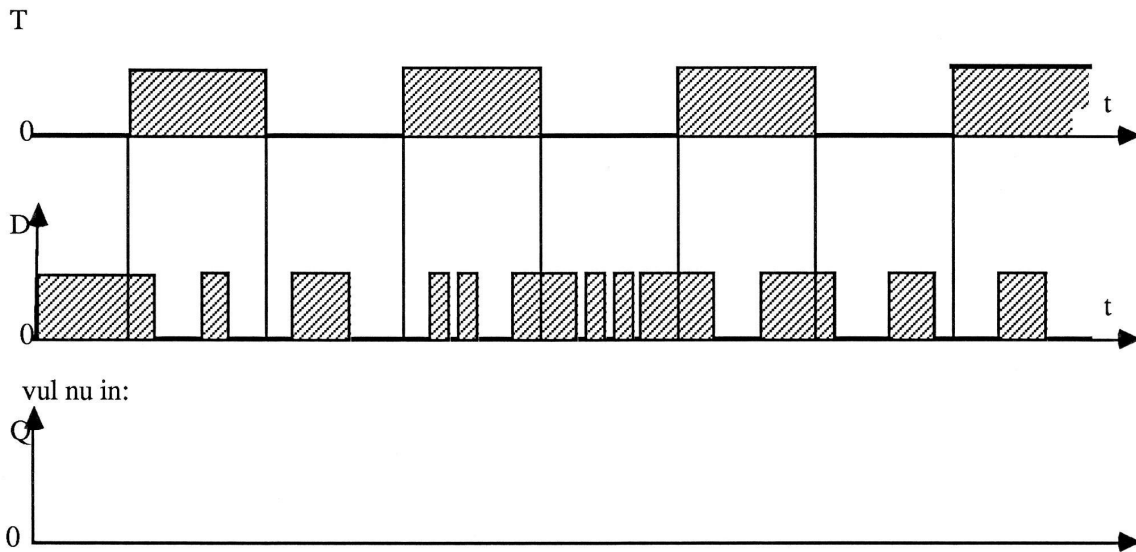


De typische eigenschap van de D-latch is dat hij de D-informatie volgt zolang de klokimpuls 1 is en zijn uitgangstoestand behoudt op het moment dat de klokimpuls **laag** wordt. De figuur illustreert de eigenschappen van de D-latch.



Toestand diagram van een D-latch