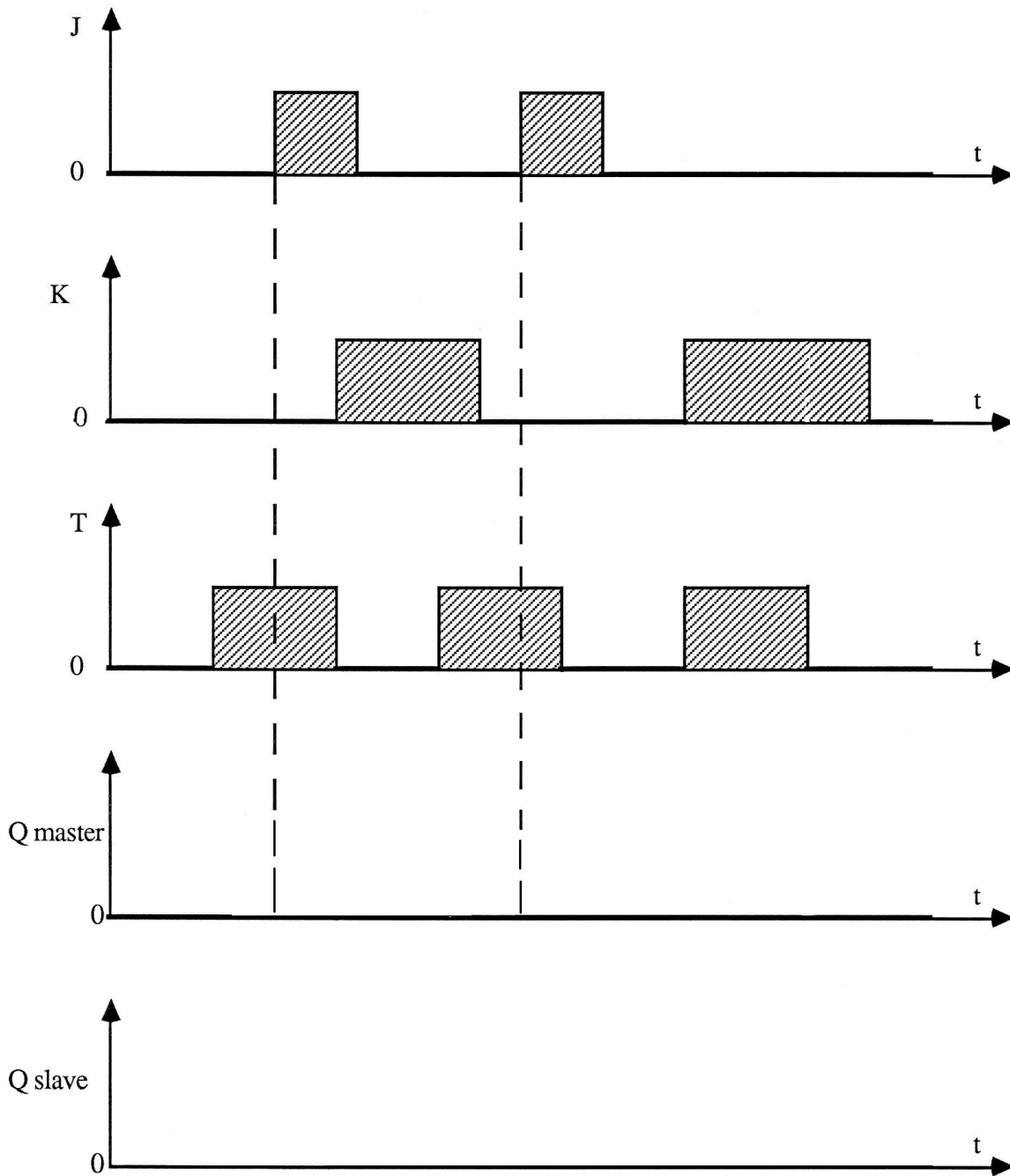


Noteer de niveaus van Qm en Qs bij de gegeven ingangssignalen. T=klok



Toestandendiagram van een MS JK FF.