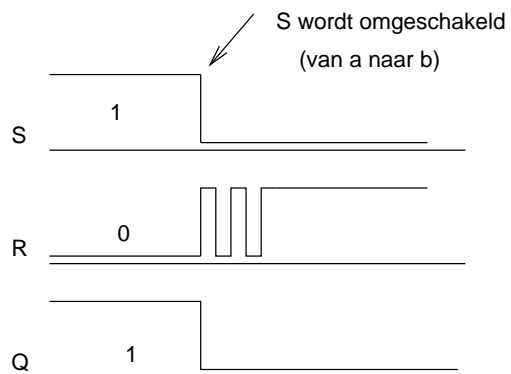


S	R	Q	
0	0	0/1	geheugen
0	1	0	
1	0	1	
1	1	X	komt niet voor



Teken de situatie wanneer de schakelaar S van b naar a gaat

S _____

R _____

Q _____