

Doe-opdracht 3

Teken voor de schakelingen het tijdvolgdiagram

